

# Helligkeitssteuerung mit Potentiometer

Baue eine Schaltung mit einem Potentiometer und einer LED auf. Das Potentiometer soll die Helligkeit der LED's steuern. Am Anfang soll eine LED voll leuchten und die andere dunkel sein. Wenn du das Potentiometer hoch drehst, soll die eine LED heller und die andere dunkler werden.

Welche Hardware du verwendest und wie du sie anschliesst, ist dir überlassen.