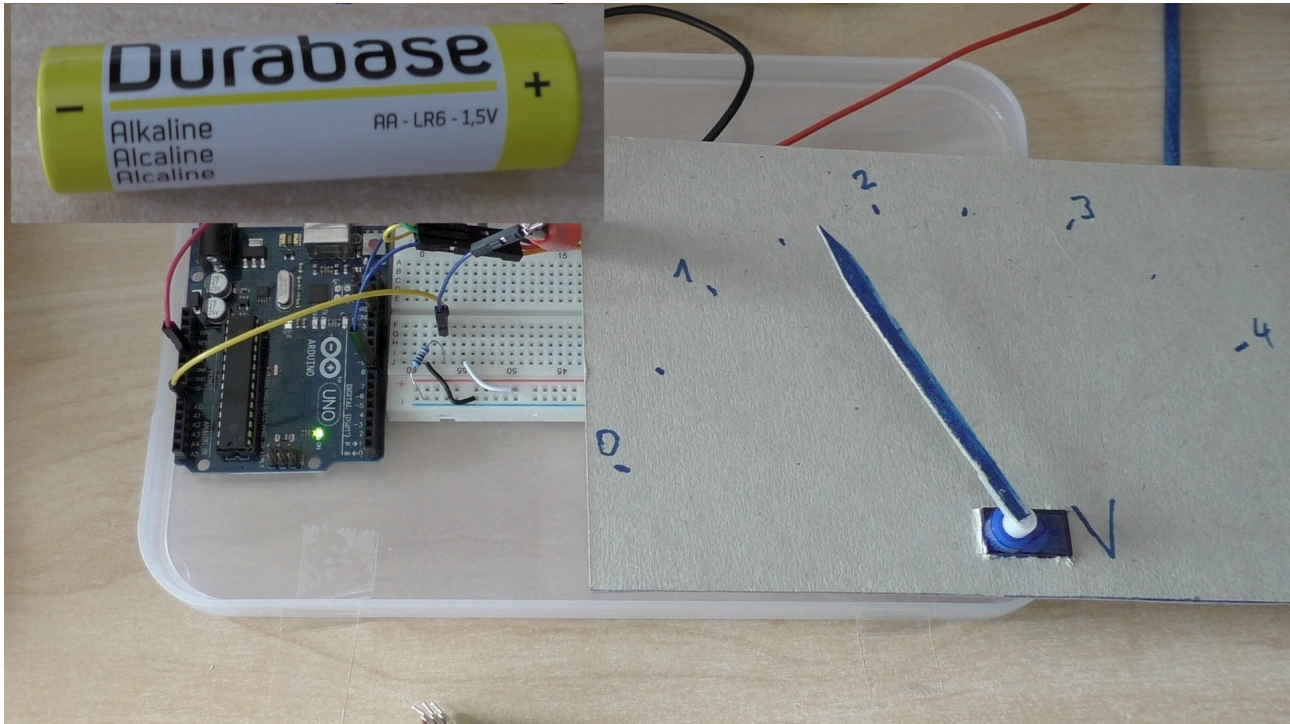


Servos

In der Lektion haben wir begonnen, dieses Voltmeter mit Zeiger zu bauen. Vervollständige das Projekt und versuche verschiedene Spannungsquellen zu messen.

ACHTUNG: Die gemessenen Spannungen dürfen nicht negativ sein oder die Betriebsspannung des Arduinos übersteigen.



Lösung

Eine mögliche Lösung wird im Lösungsvideo vorgestellt. In der Datei Loesung14.zip ist auch der Sketch zu finden. Voltmeter.ino enthält eine vollständige Lösung.